

## Lucrarea 2

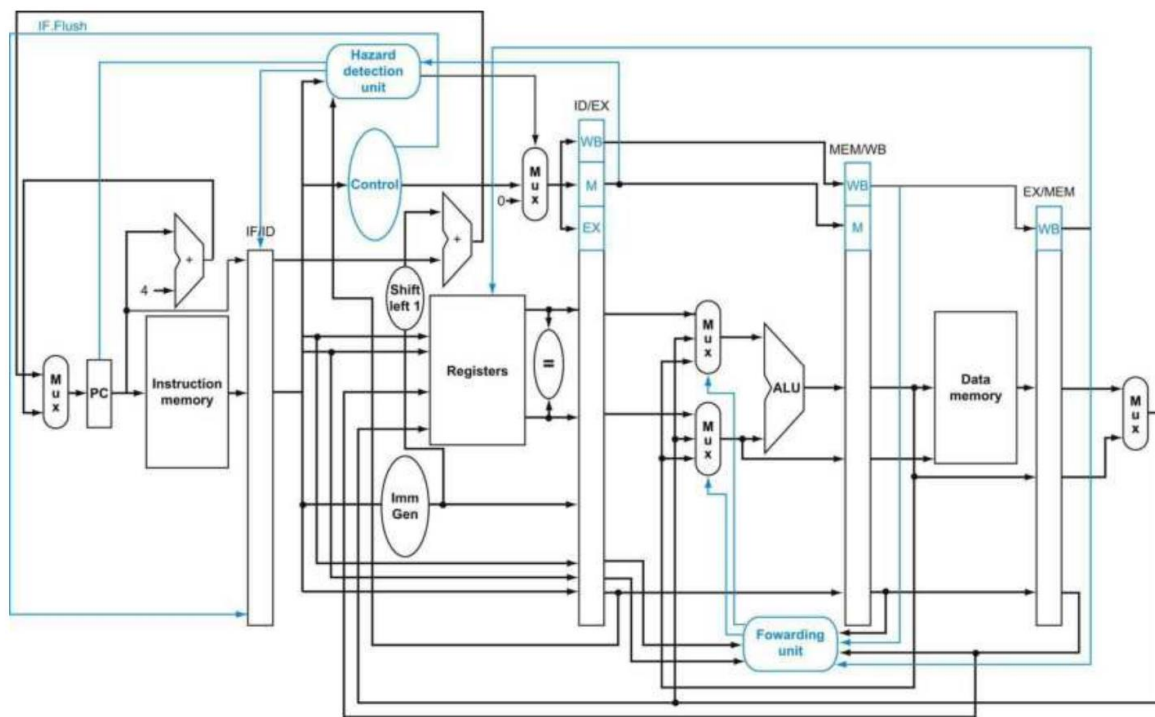


Fig. 1: Pipeline RISC-V

Fig. 1 prezinta schema bloc a unui procesor RISC-V cu 5 etape de pipeline:

1. IF(Instruction Fetch): citirea instructiunii curente
2. ID(Instruction Decode): decodarea instructiunii si citirea registrilor
3. EX(Execute): executarea instructiunii
4. MEM(Memory): operatii de citire/scriere cu memoria de date
5. WB(Write Back): scrierea rezultatelor finale inapoi in registri

Lucrarea de fata isi propune implementarea primelor 2 etape de pipeline: IF+ID.

Pentru a executa o instructiune, primii pasi pe care trebuie sa-i facem, sunt sa citim instructiunea din memorie(mai precis codificarea acesteia), si sa o decodificam pentru a intelege anumite aspecte despre ea: ce tip de instructiune este, ce operatie trebuie executata, ce registri trebuie folositi, etc.

Pentru a ne pregati de executia urmatoarei instructiuni, trebuie de asemenea sa incrementam contorul de program(program counter - PC), astfel incat adresa sa de iesire sa reprezinte urmatoarea instructiune din memorie, aflata la o distanta de 4 octeti de instructiunea curenta(mai multe detalii la Cap 4.3 din [1])

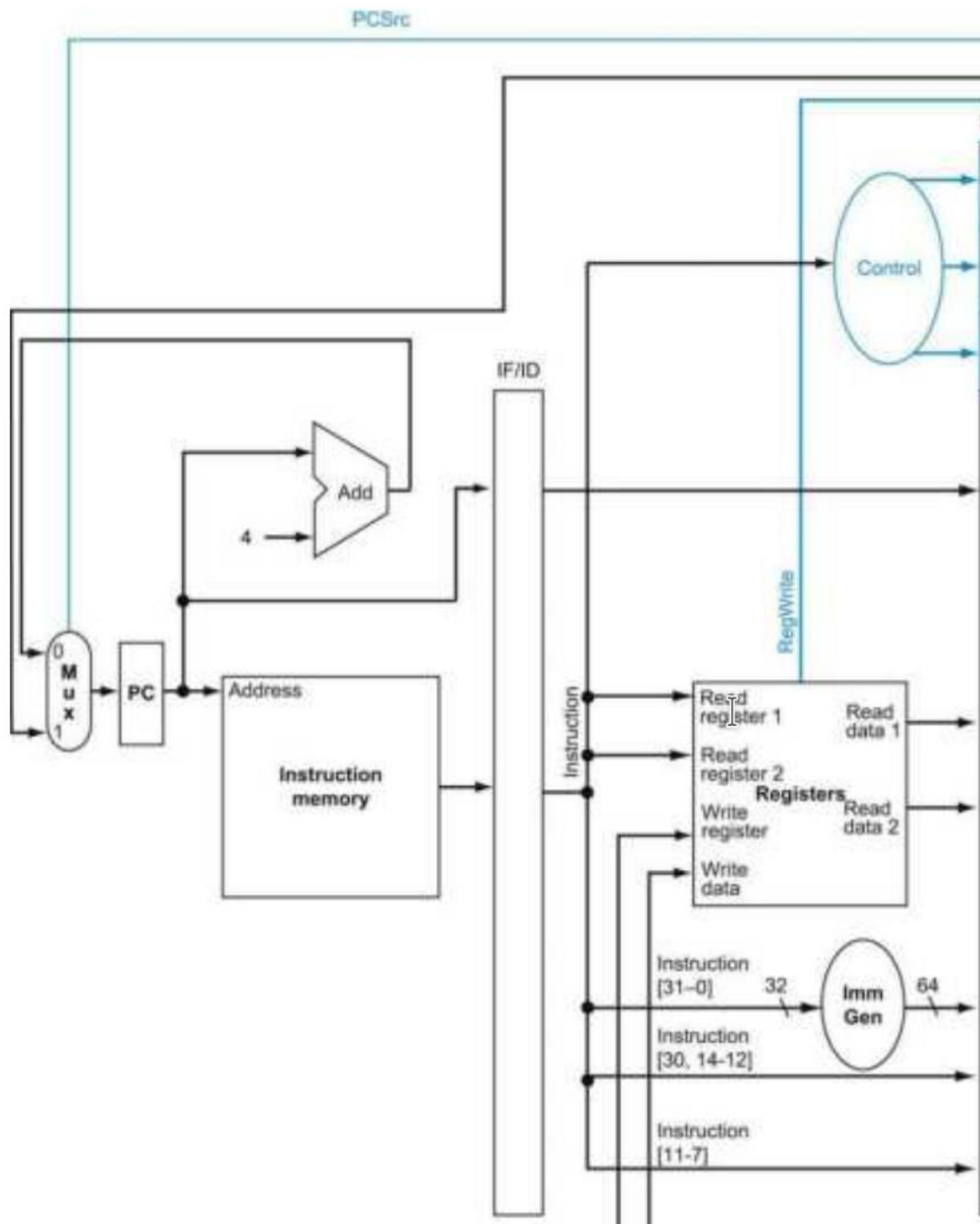


Fig. 2: Etapele de IF si ID (scopul lucrarii curente)

Cerințe:

1. Sa se implementeze urmatoarele module din IF:

a) Mux:

```
module mux2_1(input [31:0] ina, inb,  
             input sel,  
             output [31:0] out);
```

b) PC – un registru de tipul D. Semnalul **clk** și semnalul **res** sunt semnale unice la nivelul pipe-ului.

```
module PC(input clk,res,write,  
         input [31:0] in,  
         output reg [31:0] out);
```

c) Memorie Instrucțiuni - cu citire asincronă. În acest caz nu este nevoie de semnal **clk**. (hint: folosiți \$readmemh pt a încărca conținutul memoriei dintr-un fișier; pentru codificările instrucțiunilor și opcode-urile aferente, se va consulta documentul **riscv-spec-v2.2.pdf, paginile 104-107**):

```
module instruction_memory(input [9:0] address,  
                         output reg [31:0] instruction);
```

d) Sumator:

```
module adder(input [31:0] ina,inb,  
            output reg [31:0] out);
```

2. Să se completeze modulul IF care conectează modulele definite la cerința 1 având următoarele intrări și ieșiri:

```
module IF(input clk, reset,  
         input PCSrc, PC_write,  
         input [31:0] PC_Branch,  
         output [31:0] PC_IF, INSTRUCTION_IF);
```

3. Să se implementeze și simuleze bancul de registre (Registers) din ID, având următoarele intrări și ieșiri:

```
module registers(input clk,reg_write,  
                input [4:0] read_reg1,read_reg2,write_reg,  
                input [31:0] write_data,  
                output [31:0] read_data1,read_data2);
```

Hint: Bancul de registre pentru procesorul RISC-V conține 32 de registre pe 32 de biți, notați de la x0 la x31 (x0 va fi mereu 0). Bancul reprezintă o memorie multi-port cu 2 porturi de citire pentru citirea celor 2 operanți și un port de scriere unde va fi scris registrul rezultat.

Semnalul sincron **reg\_write** activ pe 1 logic, declanseaza scrierea in bancul de registri la adresa data de **write\_reg** a valorii **write\_data**.

Citirea este asincrona si se realizeaza imediat cu schimbarea adreselor de citire **read\_reg1** respectiv **read\_reg2**, valorile citite aflandu-se in **read\_data1**, respectiv **read\_data2**

Pentru o mai buna simulare, folositi un ciclu for(intr-un bloc initial definit in modulul registers) in care initializati fiecare registru cu numere de la 0 la 31.

4. Sa se implementeze unitatea de generare a datelor imediate cu urmatoarea definitie a modulului:

```
module imm_gen(input [31:0] in,
               output reg [31:0] out);
```

Generarea valorilor imediate se va face pentru urmatoarele instructiuni:

- lw
- addi
- andi
- ori
- xori
- slti
- sltiu
- srli,srai
- slli
- sw
- beq,bne,blt,bge,bltu,bgeu

Hint: urmariti generarea valorii imediate specificata in tabelul de mai jos, in functie de tipul instructiunii: I,S,B,U,J(se va consulta documentul **riscv-spec-v2.2.pdf, pagina 12, Fig 2.4**):

31	30	20	19	12	11	10	5	4	1	0	
— inst[31] —						inst[30:25]	inst[24:21]	inst[20]	I-immediate		
— inst[31] —						inst[30:25]	inst[11:8]	inst[7]	S-immediate		
— inst[31] —					inst[7]	inst[30:25]	inst[11:8]	0	B-immediate		
inst[31]	inst[30:20]		inst[19:12]		— 0 —						U-immediate
— inst[31] —			inst[19:12]	inst[20]	inst[30:25]	inst[24:21]	0	J-immediate			

5. Sa se completeze modulul ID care conecteaza modulele definite la cerințele 3 si 4 avand urmatoarele intrari si iesiri:

```
module ID(input clk,
          input [31:0] PC_ID,INSTRUCTION_ID,
          input RegWrite_WB,
          input [31:0] ALU_DATA_WB,
          input [4:0] RD_WB,
          output [31:0] IMM_ID,
          output [31:0] REG_DATA1_ID,REG_DATA2_ID,
          output [2:0] FUNCT3_ID,
          output [6:0] FUNCT7_ID,
          output [6:0] OPCODE_ID,
          output [4:0] RD_ID,
          output [4:0] RS1_ID,
          output [4:0] RS2_ID);
```

6. Sa se implementeze registrul de pipeline ce leaga IF de ID
7. Sa se implementeze si simuleze un modul top care sa uneasca cele 2 module IF si ID cu urmatoarele intrari si iesiri, folosind fisierul *ID.v* dat:

```
module RISC_V_IF_ID(input clk, //semnalul de ceas global
                   input reset, //semnalul de reset global

                   //semnale provenite din stagii viitoare
                   //sunt pre-setate pentru aceasta lucrare
                   //vor fi discutate in lucrarile urmatoare
                   input IF_ID_write, //semnal de scriere pentru registrul de pipeline IF_ID
                   input PCSrc,PC_write, //semnale de control pentru PC
                   input [31:0] PC_Branch, //PC-ul calculat in etapa EX pentru instructiunile de salt
                   input RegWrite_WB, //semnal de activare a scrierii in bancul de registri
                   input [31:0] ALU_DATA_WB, //rezultatul calculat de ALU
                   input [4:0] RD_WB, //registrul rezultat in care se face scrierea

                   //semnale de iesire din ID
                   //vor fi vizualizate pe simulare
                   output [31:0] PC_ID, //adresa PC a instructiunii din etapa ID
                   output [31:0] INSTRUCTION_ID, //instructiunea curenta in etapa ID
                   output [31:0] IMM_ID, //valoarea calculata
                   output [31:0] REG_DATA1_ID, //valoarea primului registru sursa citit
                   output [31:0] REG_DATA2_ID, //valoarea celui de-al doilea registru sursa citit

                   output [2:0] FUNCT3_ID, //funct3 din codificarea instructiunii
                   output [6:0] FUNCT7_ID, //funct7 din codificarea instructiunii
                   output [6:0] OPCODE_ID, //opcode-ul instructiunii
                   output [4:0] RD_ID, //registrul destinatie
                   output [4:0] RS1_ID, //registru sursa1
                   output [4:0] RS2_ID); //registru sursa2
```

8. Codificati instructiunile RISC-V urmatoare conform informatiilor din Fig. 3 (pentru codificarile instructiunilor si opcode-urile aferente, se va consulta documentul *riscv-spec-v2.2.pdf*, **paginile 104-107**):

add x2,x1,x0

addi x1,x1,1

and x3,x1,x2

```
ori x4,x1,1
sw x4,4(x5)
lw x12,8(x0)
beq x18,x0,5c
```

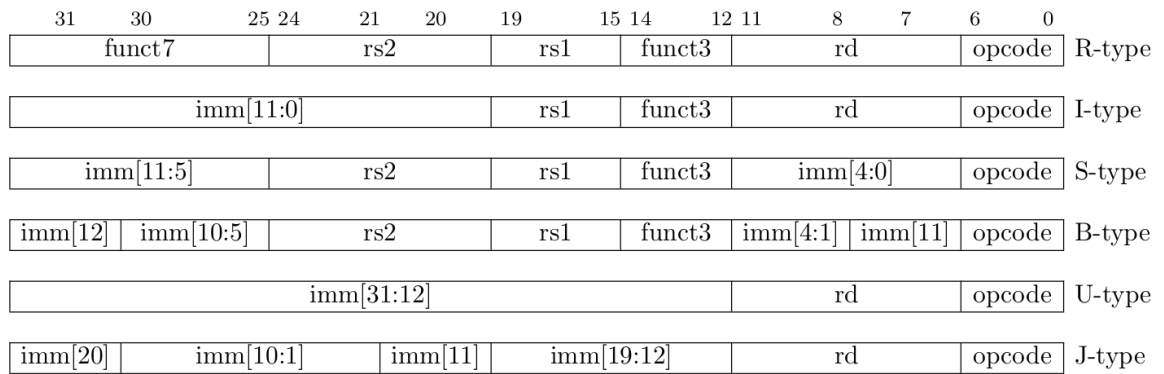


Fig. 3: Formatul instructiunilor aritmetice(R), imediate(I), salt conditionat(B), lucru cu memoria(S), salt neconditionat(J), upper-immediate(U) ale procesorului RISC-V

Pentru a verifica corectitudinea cerintelor, folositi fisierul de test oferit care ar trebui sa aiba urmatoarea simulare:

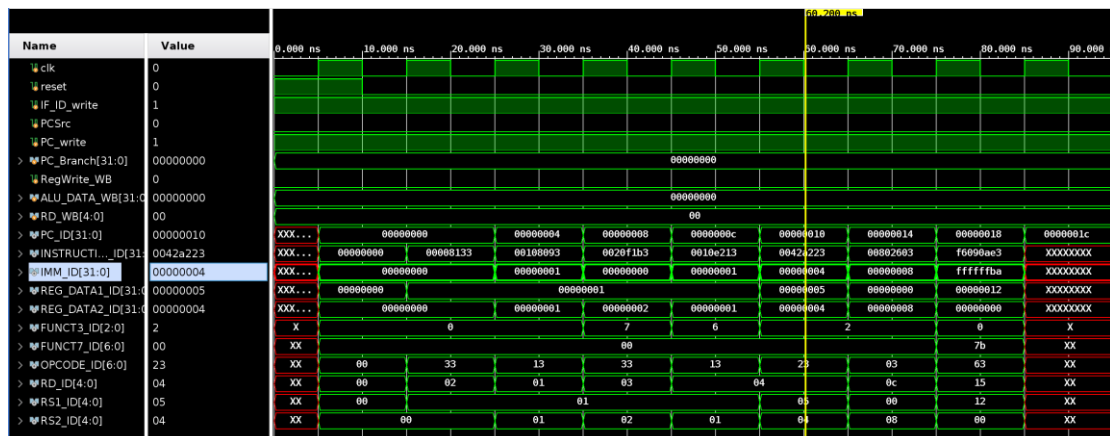


Fig. 4: Formele de unda rezultate in urma simularii intructiunilor specificate la cerinta 8, folosind fisierul de test dat

#### Bibliografie:

[1] David A. Patterson, John L. Hennessy, *Computer Organization and Design RISC-V edition*, 2018